

Temat: **Pierwsze prawo Kirchhoffa.**


Zapraszam na lekcję na Teams.

Podręcznik str. 68

Zacniemy od filmu:

- przygotowanego przez wydawnictwo Nowa Era
- <https://www.youtube.com/watch?v=DZQJ8JCAkn8>
- a teraz czas na symulację Nowej Ery

PIERWSZE PRAWO KIRCHHOFFA

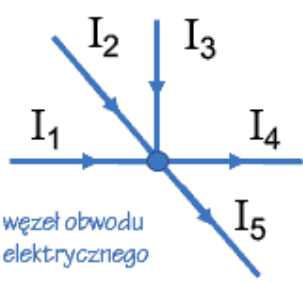


węzeł obwodu elektrycznego

Suma natężeń prądów wpływających do węzła obwodu elektrycznego jest równa sumie natężeń prądów wyptywających z tego węzła.

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5$$

Zadanie.

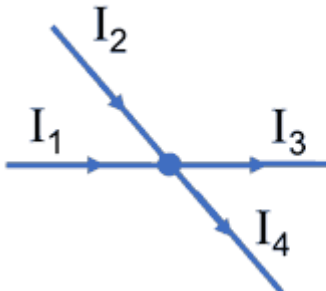

$$I_1 = 3A$$

$$I_2 = 7A$$

$$I_3 = 5A$$

$$I_4 = ?$$

PRACA DOMOWA

Karta pracy znajdująca się w “plikach” na zespole na Teams

Powodzenia.

Agnieszka Porzeżyńska