

17.11.2020r.

FIZYKA kl. II B

Temat: **Połączenia szeregowe i równoległe.**

1. Połączenie szeregowe oporników.
2. Połączenie równoległe oporników.
3. Napięcie baterii połączonych szeregowo.

*Zapraszam na lekcję na Teams.*

Podręcznik str. 68

Zacniemy od filmu:

<https://www.youtube.com/watch?v=dTynYC XK4Uc>

Dla młodych elektroników - połączenie akumulatorów:

[https://www.youtube.com/watch?v=7\\_E5H00klOc](https://www.youtube.com/watch?v=7_E5H00klOc)

Powodzenia.

Agnieszka Porzeżyńska